


石英晶体, 滤波器
陶瓷滤波器

滤波器 → 选频网络 → 谐振回路

通信电子线路

非线性电路分析基础

级联法
折线法
线性时变参数法

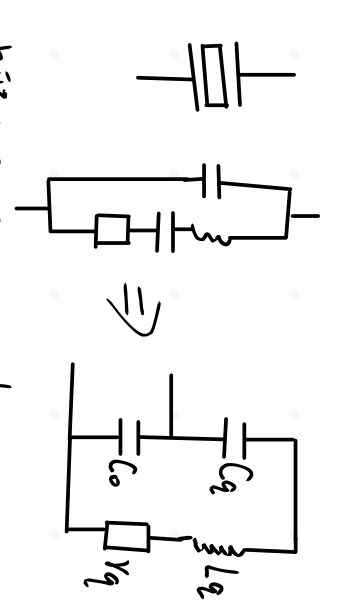


串联谐振频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LqCq}}$
 并联谐振频率 $\omega_p = \frac{1}{\sqrt{Lq(Cq + C_0^2/Lq)}}$
 $\omega_p > \omega_0$ 近似接近
 $P = \frac{C_0}{C_0 + Cq}$ 很小

单回路


耦合回路

阻抗变换


串联谐振

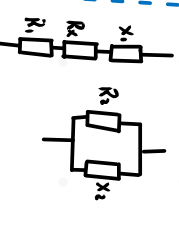

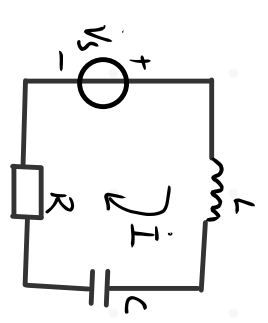$R_2 = (1 + DQ)^2 (R_1 + R_2)$
 $\approx (R_1 + R_2) DQ^2$
 $x_2 = (1 + \frac{1}{DQ}) x_1 \approx x_1$




串联谐振回路

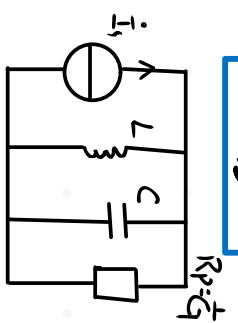

并联谐振回路

耦合回路

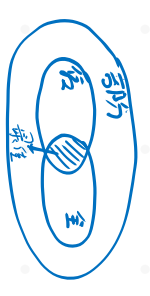串联谐振 $x_{11} + x_{f1} = 0$ 且 $R_{11} = R_{f1}$
 并联谐振 $x_{11} = 0$ $x_{22} = 0$
 全谐振 $x_{11} = 0$ $x_{22} = 0$



① 回路阻抗 $Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$
 谐振时的感抗/容抗 = 特性阻抗
 $\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$

- ② 谐振频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- ③ 品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 R C}$
- ④ 广义失谐系数 $\xi = \frac{\text{失谐电压}}{\text{谐振电压}} = \frac{X}{R} = DQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})$
- ⑤ 谐振曲线 $N(f) = \frac{\text{失谐电压}}{\text{谐振电压}} = \frac{1}{1 + \xi^2}$
- ⑥ 通频带 $B = 2\Delta f_{0.7} = \frac{f_0}{Q}$

电导 G 电纳 B

① 回路导纳 $Y = \frac{RC}{L} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) = G + jB$

② 谐振频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

③ 品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{R_p}{R} = \frac{R_p}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

④ 广义失谐系数 $\xi = \frac{\text{失谐电压}}{\text{谐振电压}} = DQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})$

⑤ 谐振曲线 $N(f) = \frac{\text{失谐电压}}{\text{谐振电压}} = \frac{1}{1 + \xi^2}$

⑥ 通频带 $B = 2\Delta f_{0.7} = \frac{f_0}{Q}$

(若再 $R_{11} = R_{f1}$, $R_{21} = R_{f2} \rightarrow$ 最佳全谐振)

反射阻抗 $Z_{f1} = \frac{(j\omega M)^2}{Z_{22}} \rightarrow R_{f1} = \frac{(j\omega M)^2}{R_{22}^2 + X_{22}^2}$ $X_{f1} = \frac{-(j\omega M)^2}{R_{22}^2 + X_{22}^2} X_{22}$

$Z_{f2} = \frac{(j\omega M)^2}{Z_{11}} \rightarrow R_{f2} = \frac{(j\omega M)^2}{R_{11}^2 + X_{11}^2}$ $X_{f2} = \frac{-(j\omega M)^2}{R_{11}^2 + X_{11}^2} X_{11}$

耦合系数 $k = \sqrt{\frac{1 - Q_1^2}{1 - Q_2^2}}$
 耦合回路通频带 $2\Delta f_{0.7} = \sqrt{1 + n^2 - 1} \cdot \frac{f_0}{Q}$

$$C_z = P_1' C_{oe} + P_2' C_{ie} + C$$

$$g_z = P_1' g_{oe} + P_2' g_{ie} + g_p$$

$$A_{vo} = \frac{P_1 P_2 |Y_{fe}|}{g_z}$$

$$A_v = \frac{P_1 P_2 |Y_{fe}|}{g_z + j\omega C_z + \frac{1}{j\omega L}}$$

$$Q_p = \frac{\omega_p C_z}{g_p}$$

$$Q_L = \frac{\omega_p C_z}{g_z}$$


单级

多级

$$A_v = A_{v1} A_{v2} \dots A_{vm}$$

$$\frac{A_v}{A_{vo}} = \frac{1}{1 + (Q_L^2 - 2Q_p^2 f^2)}$$
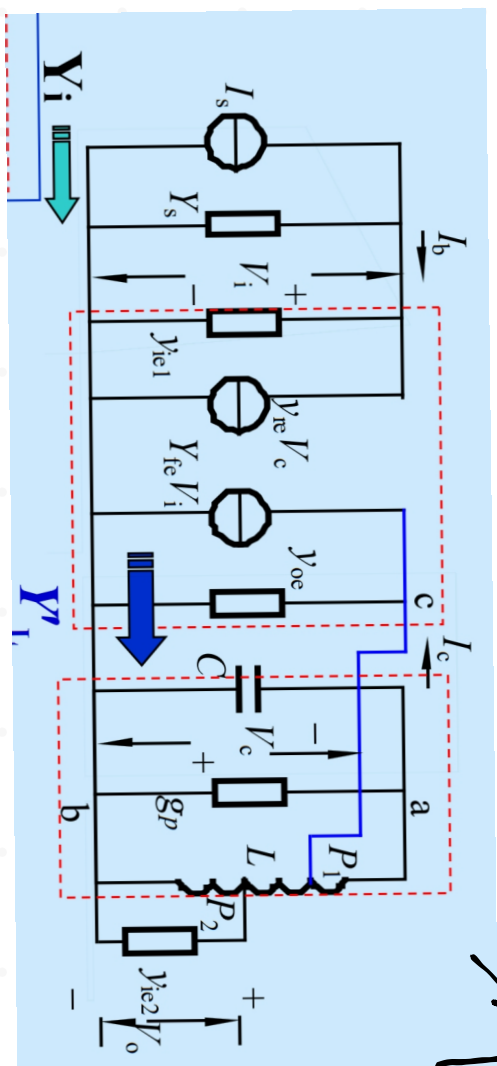
$$\frac{A_m}{A_{mo}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (Q_L^2 - 2Q_p^2 f^2)^2}}$$



$$Y_L = g_p + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + P_2^2 Y_{ie}$$

$$Y_L' = \frac{1}{P_2^2} (g_p + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + P_2^2 Y_{ie})$$

高频谐振小信号放大器

噪声系数

$$N_F = \frac{P_{s1}/P_{o1}}{P_{s0}/P_{o0}}$$

→ 输入信噪比 / 输出信噪比

N_F 越接近 1 越好

通频带

选择性

矩形系数

抑制比

$$K_{r0.1} = \frac{20 f_{0.1}}{20 f_{0.1}}$$

$$K_{r0.01} = \frac{20 f_{0.01}}{20 f_{0.1}}$$

$$d_n = \frac{A_{vo}}{A_n} \rightarrow \text{干扰信号与有用信号之比}$$

K_r 越好 → 1
选择性越好

工作稳定性

1/2 的自给生系数

中和、失配

稳定系数

$$S = \frac{2(g_s + g_{oe})(g_{oe} + g_L)}{|Y_{fe}| |Y_{re}| [1 + \omega^2 C_{oe}^2 + \omega^2 C_{ie}^2]}$$

$$S = 5 \text{ dB}$$

$$(A_{vo})_S = \sqrt{\frac{|Y_{fe}|}{2.5 \omega_0 C_{re}}}$$

增益

矛盾